

Projeto com Circuitos Reconfiguráveis

Aula 8 – Projeto lógico sequencial Máquinas de Estados Finitos

Prof. Daniel M. Muñoz Arboleda

Novembro de 2012

Revisão Máquinas de Estados

Tipicamente incluem:

- Pelo menos dois processos (um deles controla o *clock*)
- Sentenças IF - THEN – ELSE
- Sentenças CASE
- O usuário define os *tipos* para armazenar o estado atual e o próximo estado

Transições dependem do estado atual e, opcionalmente, das entradas


Saídas dependem de:

- Estado atual (máquina de Moore)
- Estado atual e entradas (máquina de Mealy)


Definição de próximo estado e da saída:

- $\text{estado}(t+1) \leq f(i_1, \dots, i_n, \text{estado}(t))$
- $\text{Saída} \leq f(i_1, \dots, i_n, \text{estado}(t))$


Revisão Máquinas de Estados

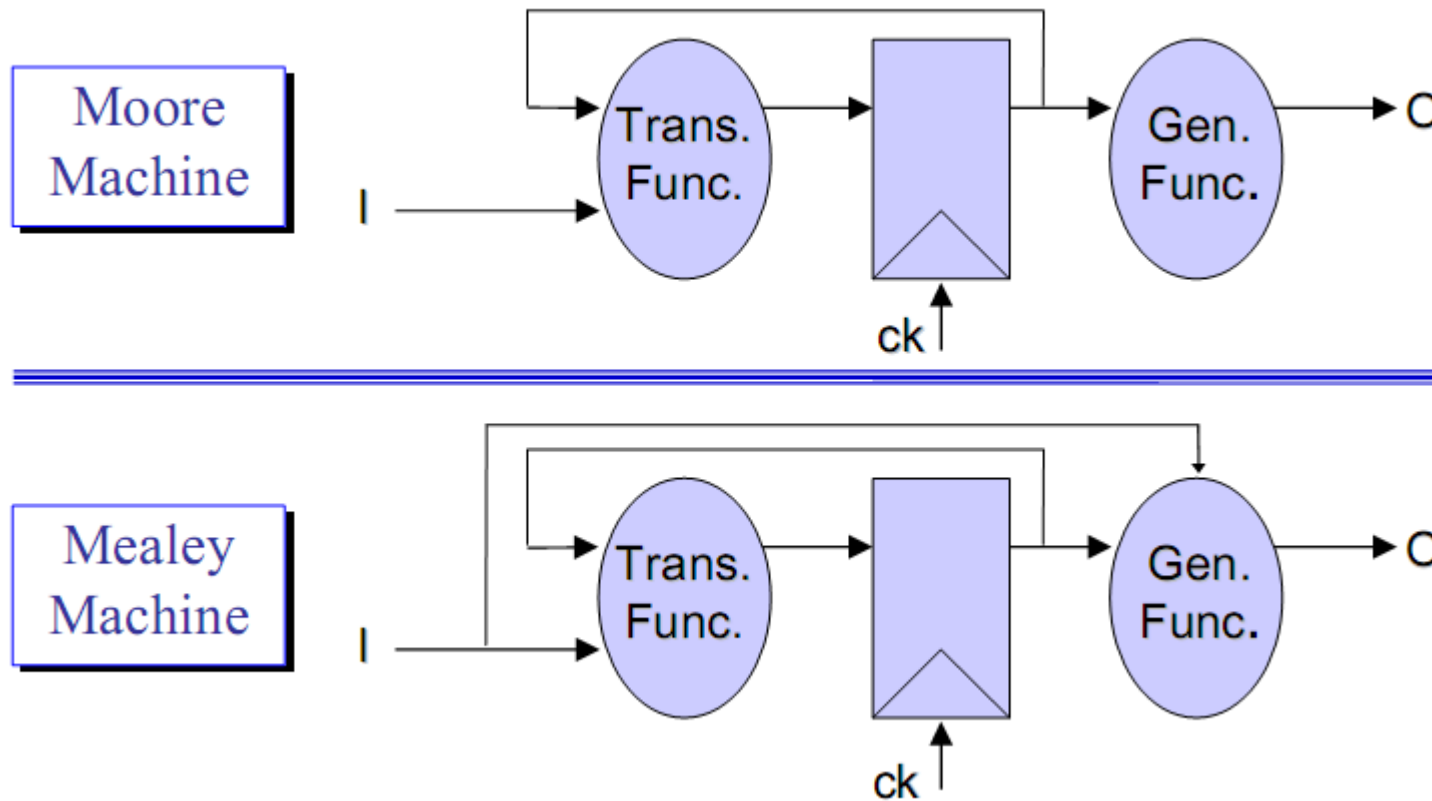

FSM. Estrutura típica em VHDL

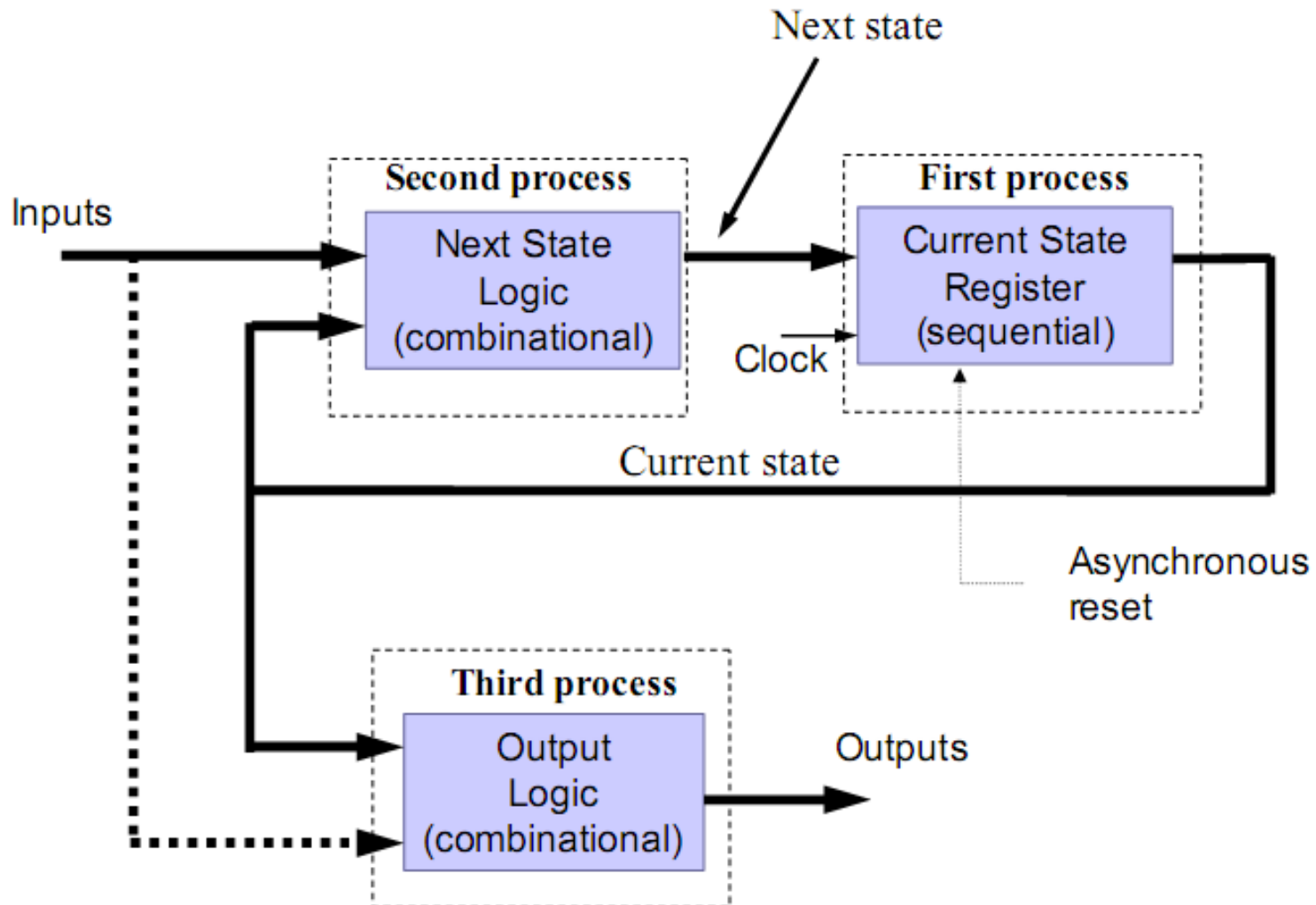

FSM em VHDL. Contador de '1's

 

FSM em VHDL. Contador de '1's

```
21  library IEEE;
22  use IEEE.std_logic_1164.all;
23  use IEEE.std_logic_arith.all;
24
25  entity ones_detector is
26  port (
27      clk      : in  std_logic;
28      reset    : in  std_logic;
29      input     : in  std_logic;
30      output    : out std_logic
31  );
32  end ones_detector;
33
34
35  architecture behavioral of ones_detector is
36
37      type t_state is (waiting,s1,s2,s3,s4);
38      signal state : t_state;
39
40
41  begin
42
```

FSM em VHDL. Contador de '1's (continuação)

```

43  -- FSM
44  process(reset,clk,input)
45  begin
46      if reset='1' then
47          output <= '0';
48          state <= waiting;
49      elsif rising_edge(clk) then
50          case state is
51              when waiting =>
52                  output <= '0';
53                  if input = '1' then
54                      state <= s1;
55                  else state <= waiting;
56                  end if;
57
58              when s1 =>
59                  output <= '0';
60                  if input = '1' then
61                      state <= s2;
62                  else state <= waiting;
63                  end if;
64
65              when s2 =>
66                  output <= '0';
67                  if input = '1' then
68                      state <= s3;
69                  else state <= waiting;
70                  end if;

```

```

71
72
73      when s3 =>
74          output <= '0';
75          if input = '1' then
76              state <= s4;
77          else state <= waiting;
78          end if;
79
80      when s4 =>
81          output <= '1';
82          if input = '0' then
83              state <= waiting;
84          else state <= s4;
85          end if;
86
87      when others => state <= waiting;
88  end case;
89  end if;
90  end process;
91  end behavioral;

```