


Projeto com Circuitos Reconfiguráveis

Projeto lógico sequencial Flip-flops e latches

Prof. Daniel M. Muñoz Arboleda


Novembro de 2012

Latch SR com NAND

 


$\sim S$	$\sim R$	Q_a	Q_b	
1	1	0/1	1/0	(no change)
0	1	1	0	
1	0	0	1	
0	0	1	1	


Latch SR com NORs

 

S	R	Q_a	Q_b	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	


 


Latch SR chaveado

 


Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (no change)
1	0	0	$Q(t)$ (no change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

Por que?

  

Latch SR chaveado

 


Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (no change)
1	0	0	$Q(t)$ (no change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

Por que?



Um comportamento *oscilante* se apresenta quando S e R mudam de '1' para '0' exatamente ao mesmo tempo. Se as duas portas lógicas possuem o mesmo delay então aparecerá um '0' nas duas saídas exatamente ao mesmo tempo. Este estado será realimentado produzindo um '1' nas saídas exatamente ao mesmo tempo e posteriormente um '0', '1', ... Este comportamento oscilante continuará para sempre.

Se as portas lógicas não tem o mesmo delay, então o comportamento oscilante desaparece, porém, na prática não sabemos qual porta é mais rápida do que a outra. Portanto, não se sabe qual será o estado do Latch. Assim, é dito que o estado é *indefinido*.


Latch tipo D chaveado

 



Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

  

Flip-flop mestre escravo

 


Flip-flop D clássico

  


Flip-flop D vs Latch D

- Manifestação da saída Q em função de variações na entrada D:
 - Latch: transparente durante EN (ou Ck) ativos, ou seja, entrada D passa diretamente para a saída Q
 - Flip-Flop: na borda do clock, o valor presente na entrada D é transferido para Q
- Instante em que o valor da entrada D é armazenado:
 - Latch: valor armazenado é o presente na entrada D no instante em que EN (ou Ck) é desativado (operação de latch ou travamento)
 - Flip-Flop: na borda do Clock, o valor presente na entrada D é armazenado

 

(a) The D latch

 

(b) The D flip flop


Flip-flop D e Latch D. Descrições em VHDL

- Latches ou Flip-flops são inferidos se todas as possibilidades de um condicional IF não estão explícitas na descrição de *hardware*.
- Latch é inferido quando a sentença IF é usada por *nível lógico*
- Flip-Flop é inferido quando a sentença IF é usada por borda de clock
- As ferramentas de simulação precisam manter a saída prévia (criar uma memória) sob certas condições se as sentenças ELSE não são incluídas

Latches em VHDL

Um Latch é inferido quando um condicional IF é usado por nível lógico e não todas as possibilidades foram incluídas.

 
```
process (SEL, A)
begin
  if (SEL = '1') then Y <= A;
  end if ;
end process;
```



Para evitar latches, coloque as sentenças ELSE

Latches em VHDL

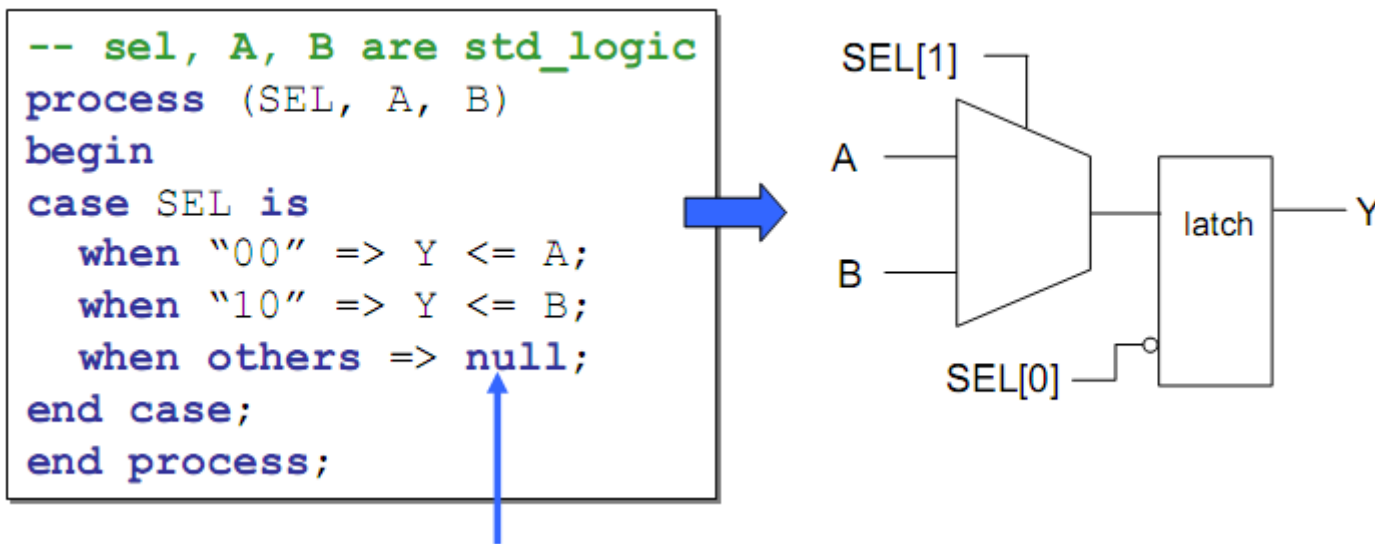Um Latch pode ser inferido se quando as sentenças CASE usam when others => null se o tipo de dado é std_logic ou std_logic_vector




Para evitar latches, defina a saída para as outras condições, por exemplo,
when others => Y <= '0' ;

Flip-flops em VHDL

Dica: use Processos e condicionais IF para descrever lógica sequencial.

Um flip-flop é inferido se os condicionais IF detectam bordas de clock.
 
```
architecture BEHAVE of DF is
begin
  INFER: process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      Q <= D;
    end if ;
  end process INFER;
end BEHAVE;
```




Flip-flops em VHDL (exemplo 1)

Um flip-flop é inferido se os condicionais IF detectam bordas de clock.

```
architecture FLOP of DFCLR is
begin
  INFER: process (CLK, RST)
  begin
    if (RST = '0') then
      Q <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
      Q <= D;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

 D flip-flop with
asynchronous low
reset and active high
clock edge




Flip-flops em VHDL (exemplo 2)

Um flip-flop é inferido se os condicionais IF detectam bordas de clock.

```
architecture FLOP of DFSLRHE is
begin
  INFER: process (CLK)
  begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      if (SRST = '0') then
        Q <= '0';
      elsif (EN = '1') then
        Q <= D;
      end if ;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

 D flip-flop with
synchronous low reset,
active high enable and
rising edge clock




Flip-flops em VHDL (exemplo 3)

Dica: descreva lógica sequencial usando *reset* síncrono !

```
architecture FLOP of DFSLRHE is
begin
  INFER: process (CLK)
  begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
      if (SRST = '0') then
        Q <= '0';
      elsif (EN = '1') then
        Q <= D;
      end if ;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

 
D flip-flop with
synchronous low reset,
active high enable and
rising edge clock



Flip-flops em VHDL (exemplo 4)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity DF_4 is
port (D: in std_logic_vector(3 downto 0);
      CLK: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end DF_4 ;
architecture FLOP of DF_4 is
begin
  INFER: process ← Where's the sensitivity list?
  begin
    wait until (CLK'event and CLK = '1');
    Q <= D;
  end process INFER;
end FLOP;
```

4-bit register
using WAIT
statement

 

Flip-flops em VHDL (recapitulando)

```
architecture FLOP of EN_FLOP is
begin
  INFER:process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '0') then
      if (EN = '0') then
        Q <= D;
      end if ;
    end if ;
  end process INFER;
end FLOP;
```

1. flip-flop ativo em borda de subida ou descida ?
2. O *enable* é síncrono ou assíncrono ?
3. O *enable* é ativo em nível lógico alto ou baixo ?

Flip-flops em VHDL (exemplo 4)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity DF_4 is
port (D: in std_logic_vector(3 downto 0);
      CLK: in std_logic;
      Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
end DF_4 ;
architecture FLOP of DF_4 is
begin
  INFER: process ← Where's the sensitivity list?
  begin
    wait until (CLK'event and CLK = '1');
    Q <= D;
  end process INFER;
end FLOP;
```

4-bit register
using WAIT
statement

